
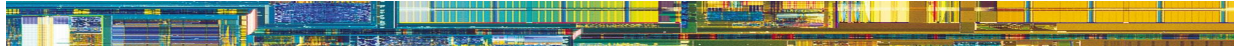


Sinais e Sistemas Electrónicos

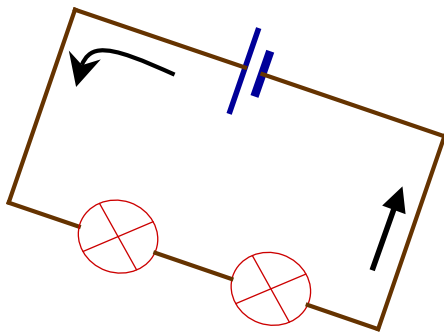

Capítulo 1: Fundamentos (parte 1)



Ernesto Martins
evm@ua.pt
DETI (gab. 4.2.38)
Universidade de Aveiro



Sinais e Sistemas Electrónicos – 2021/2022

Sumário

- **Corrente, tensão eléctricas;**
- **Condutores e isoladores e resistência eléctrica;**
- **Esquemas eléctricos;**
- **Circuitos em série e em paralelo;**
- **Elementos de circuitos;**
- **Polaridades e sentidos de referência;**
- **Potência.**

Corrente, tensão e resistência

Corrente eléctrica, I


- É o movimento orientado de cargas eléctricas (electrões num metal, iões positivos ou negativos numa solução condutora);

- Define-se como a quantidade de carga eléctrica transferida por unidade de tempo;

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{ou} \quad I = \frac{dq(t)}{dt}$$


- Sendo a carga, Q , medida em Coulomb, a unidade da corrente eléctrica é C/s, que se chama Ampère.
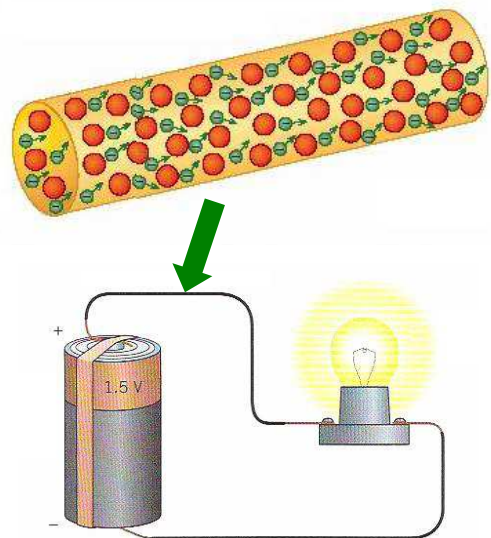
$$\underline{1 \text{ Coulomb} / \text{seg} = 1 \text{ Ampère}}$$



Diferença de potencial ou Tensão, V

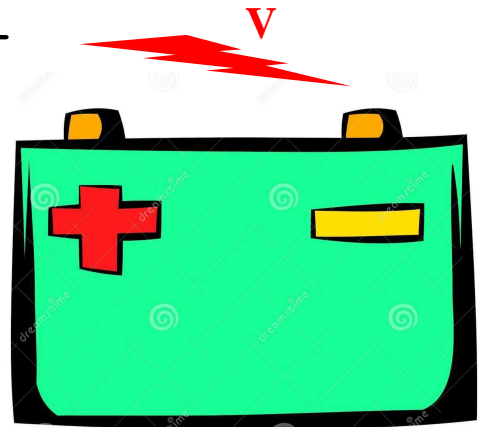- Podemos imaginar que a **Tensão** é a ‘força’ que impele as cargas eléctricas a movimentarem-se (tal como a pressão é o que impele a água a fluir numa canalização);
- Numa bateria, um conjunto de reacções químicas dão origem a uma **diferença de potencial** entre os dois pólos;



- A **Tensão** está relacionada com a **energia**; É uma medida do **trabalho** (energia), W , necessário para deslocar uma **carga de 1 Coulomb** de um terminal para o outro.

$$V = \frac{W}{Q} \quad \text{ou} \quad V = \frac{dw}{dq}$$

(W = trabalho, Q = quantidade de carga)

$$1 \text{ Joule} / 1 \text{ Coulomb} = 1 \text{ Volt}$$


Unidade

E. Martins, DETI Universidade de Aveiro

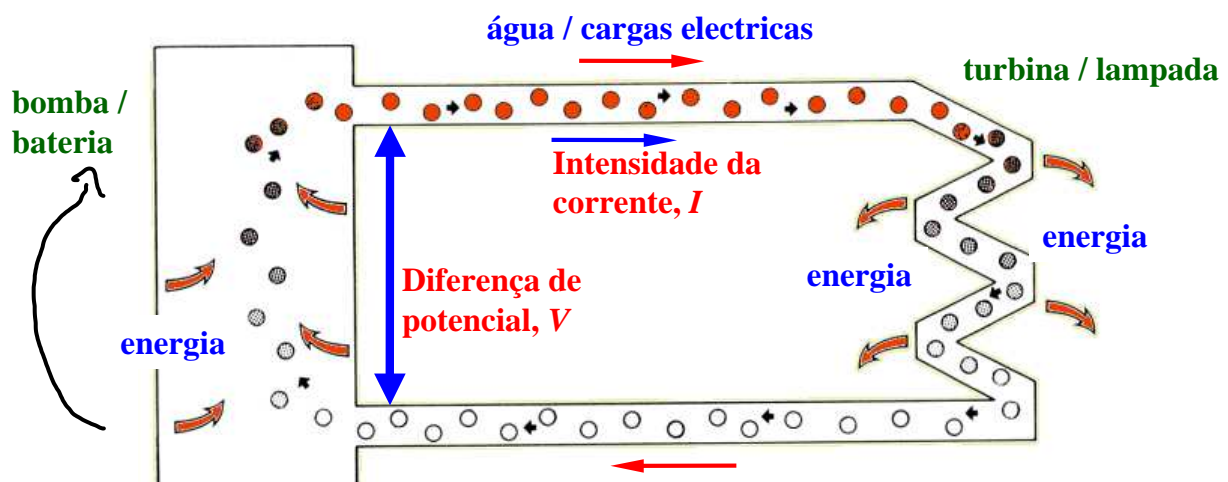1.1-5

Circuito eléctrico - analogia hidraulica

- Bomba hidraulica** – **energia mecânica** bombeia a **água** para cima, criando a diferença de pressão necessária para manter o fluxo;
- Bateria** - **energia química** armazenada bombeia as cargas através da bateria, criando a diferença de potencial



E. Martins, DETI Universidade de Aveiro

1.1-6



Corrente eléctrica - sentido físico e sentido convencional

● Nos condutores metálicos os electrões fluem do terminal negativo para o terminal positivo da bateria – este é o **sentido físico** da corrente eléctrica;



● Mas como $I = \text{carga}/\text{unidade de tempo}$, se a carga é negativa, então I tem sinal negativo;

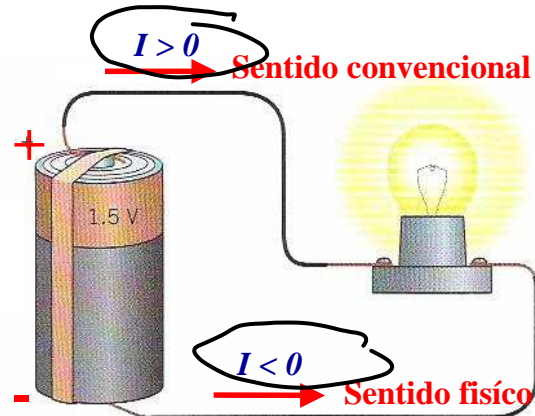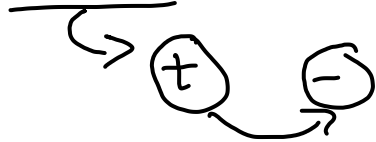● Assim, para trabalharmos com correntes positivas, considera-se que a corrente flui do terminal positivo para o negativo – o **sentido convencional** da corrente eléctrica.



Condutores e isoladores eléctricos

● O número de electrões de valência dos átomos dos materiais determina as suas propriedades condutoras ou isoladoras:

- > 4 electrões de valência \Rightarrow isolador;
- < 4 electrões de valência \Rightarrow condutor
- 4 electrões de valência \Rightarrow semiconductor


metais

● Bons condutores: ouro, prata, cobre, alumínio, etc.

● Isoladores: borracha, plástico, papel, mica, etc.

● A **resistência eléctrica** é uma medida da oposição que o material oferece à passagem da corrente eléctrica; Medida em *Ohm* (Ω).

Copper Atom

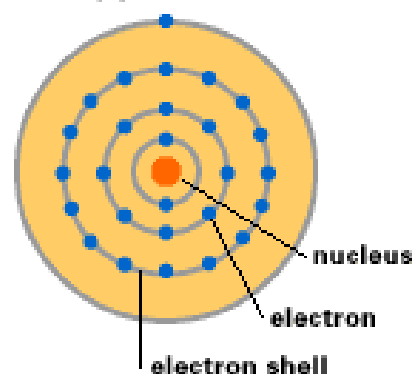



Resistência eléctrica

● Aos componentes projectados para terem um valor específico de resistência, chamamos **Resistências**;




● O filamento de uma lâmpada de incandescência é uma resistência (de tungsténio) que transforma a energia eléctrica em luz e calor.

● Ao inverso da resistência chamamos **Conductância**. Medida em *Siemen (S)*.

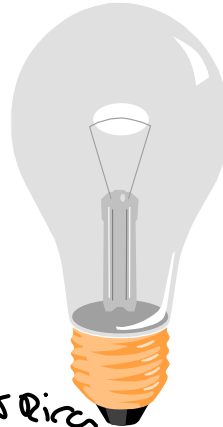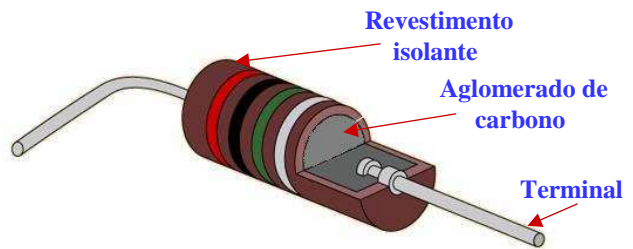→ facilidade com que o material oferece à passagem da corrente eléctrica



Esquemas eléctricos - símbolos

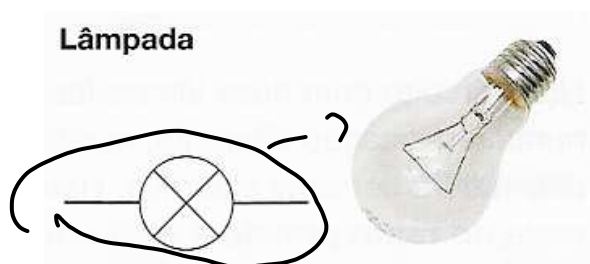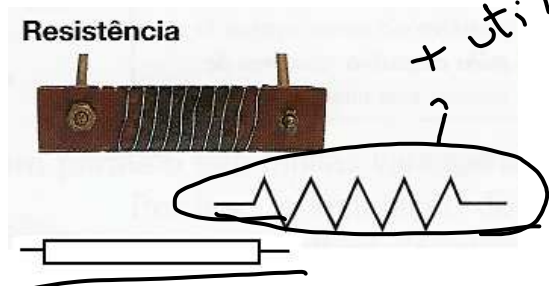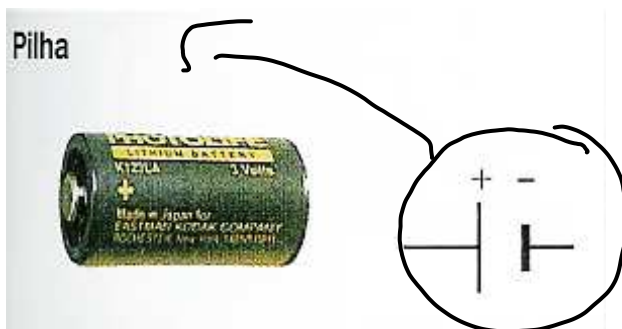


Circuitos série e paralelo

Circuitos eléctricos – série e paralelo

● Circuito série:

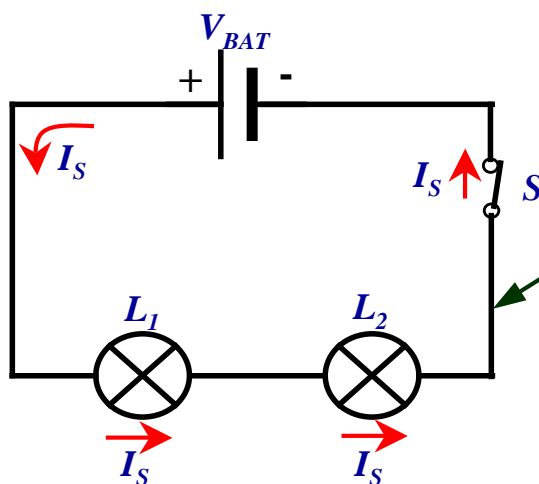- Um único caminho de corrente;
- A corrente é igual nas duas lâmpadas.




Condutores são ideais:

têm resistência eléctrica nula;
são superfícies equipotenciais.

Circuitos eléctricos – série e paralelo

● Circuito paralelo:

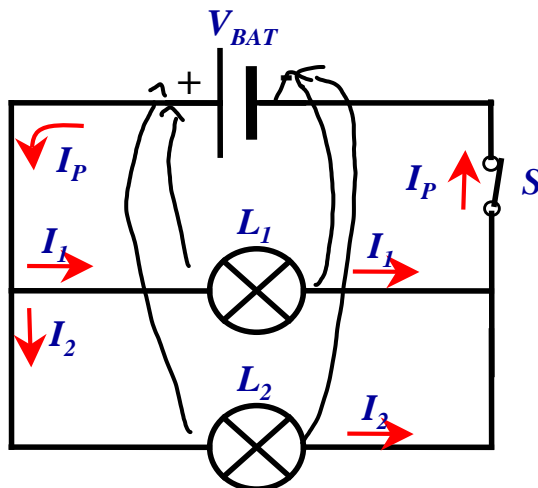- Múltiplos caminhos de corrente;
- A tensão é a mesma nas duas lâmpadas: V_{BAT} .



Elementos de circuito


Elementos de circuito

- É importante distinguir entre:
 - Os **dispositivos físicos** de um circuito;
 - Os **modelos matemáticos** usados para analisar o comportamento desses **dispositivos**;




Dispositivo físico:

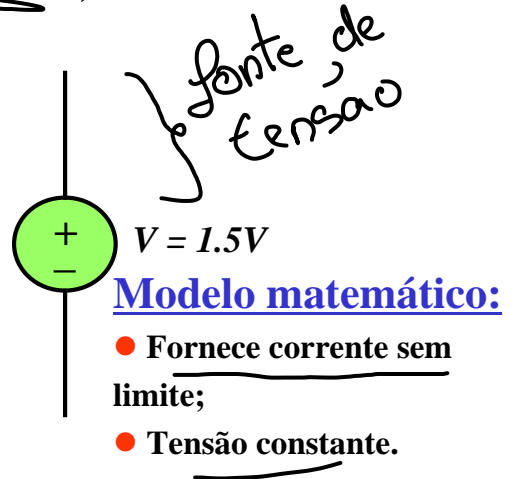- Corrente fornecida é limitada;
- Tensão diminui com o tempo.




Elementos de circuito

220V / 60W

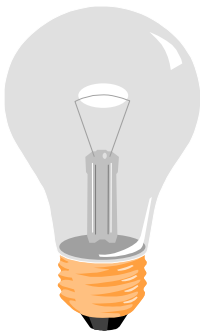

Dispositivo físico:

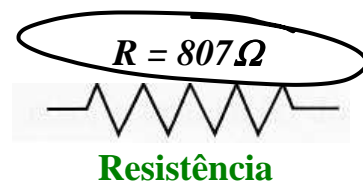- Resistência varia com a temperatura;
- Resistência varia com a frequência.



Modelo matemático:


- Valor constante;
- Resistência pura.

- Aos modelos matemáticos chamamos **elementos de circuito**.

Elementos de circuito básicos

Fonte independente de tensão

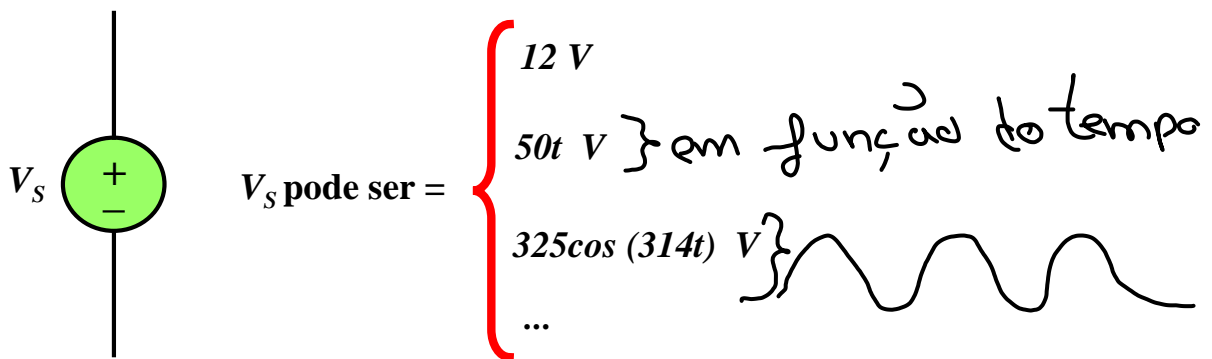- Tensão aos seus terminais é independente da corrente que a atravessa;
- É uma fonte ideal: pode fornecer uma corrente (e portanto energia) ilimitada.




- Se $V_S = \text{constante}$, então temos uma fonte DC.

Elementos de circuito básicos


Fonte independente de corrente

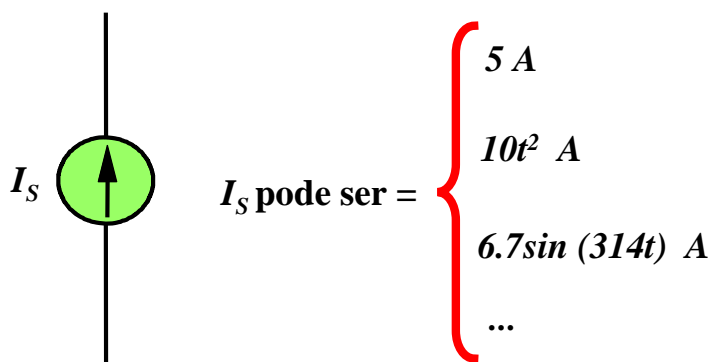- Corrente que a atravessa é independente da tensão aos seus terminais;
- É uma fonte ideal: pode apresentar uma tensão aos terminais (e portanto pode fornecer uma quantidade de energia) ilimitada.




- Se $I_S = \text{constante}$, então temos uma fonte DC.

Elementos de circuito básicos

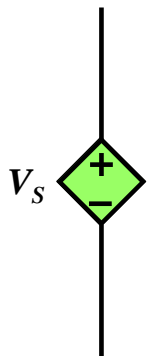


- **Fonte dependente (ou controlada) de tensão:** O valor da tensão da fonte depende de uma outra grandeza no circuito (e.g. tensão ou corrente);

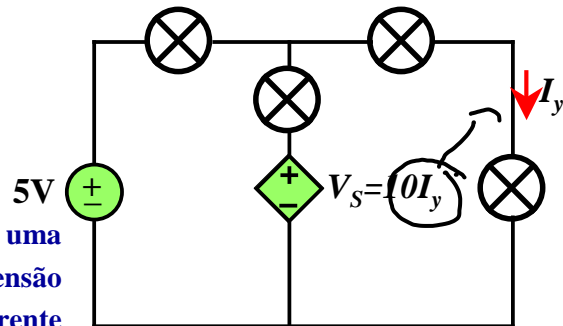Exemplo de circuito com uma fonte dependente de tensão controlada por corrente



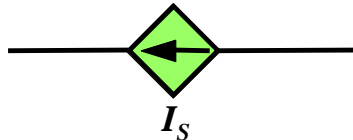
- **Fonte dependente (ou controlada) de corrente:** O valor da corrente da fonte depende de uma outra grandeza no circuito (e.g. tensão ou corrente).




Elementos de circuito activos e passivos

Um elemento de circuito pode também classificar-se como activo ou passivo

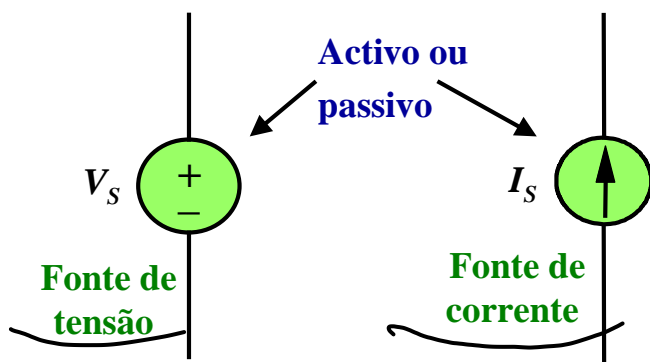- **Activo:** se pode fornecer energia ao circuito (e.g. fonte);
- **Passivo:** se não pode fornecer energia ao circuito (e.g. resistência).




Sempre passivo!

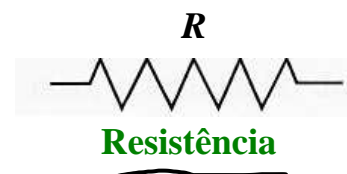


Polaridades / sentidos de referência

Sentido das correntes num circuito

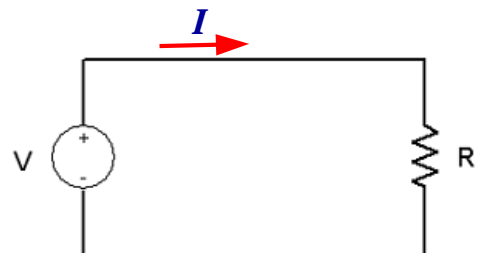- Como veremos, para analisar um circuito é importante **assumir previamente** um sentido para a(s) corrente(s);



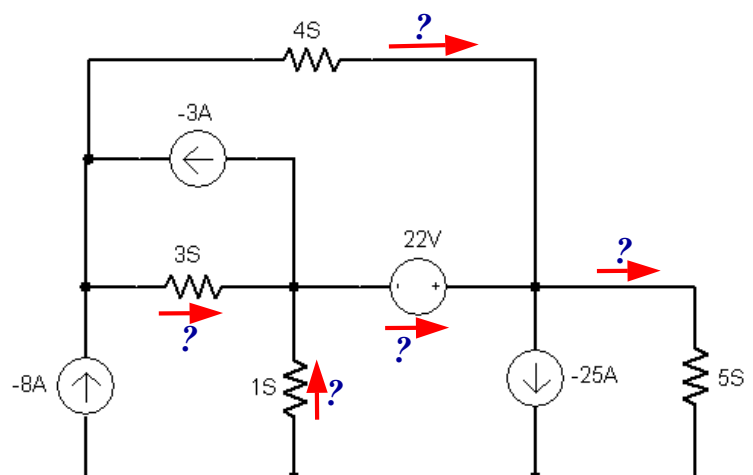- ... mas o sentido das correntes em todos os ramos de um circuito nem sempre é evidente à priori




Sentido de referência e sentido real da corrente

● Quando não sabemos o sentido das correntes, assumimos sentidos de referência;

● Temos então:

- **Sentido de Referência:** é um sentido convencionado (arbitrário) da corrente para efeitos de análise do circuito;
- **Sentido Real:** indica o sentido real da corrente (em geral, é desconhecido à partida).

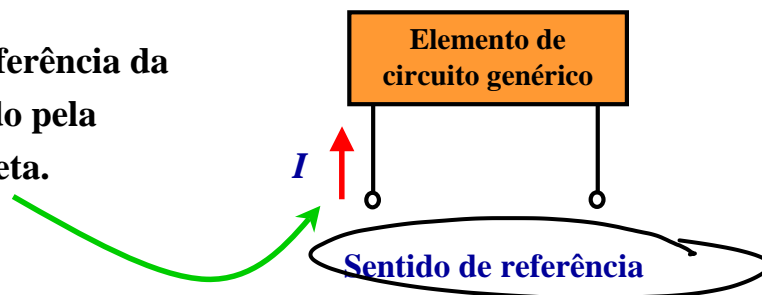● O sentido de referência da corrente é indicado pela colocação duma seta.




Sentido de referência e sentido real da corrente


● A análise é feita tendo por base os sentidos de referência arbitrados;

● O **sentido real** da corrente fica determinado assim que sabemos o valor da corrente.

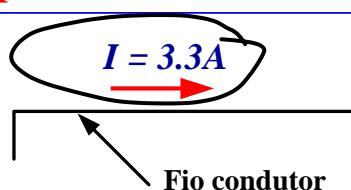➤ O sentido real é **igual** ao de referência se a corrente é **positiva**.



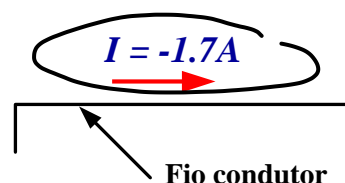➤ O sentido real é **ao contrário** do de referência se a corrente é **negativa**.




Polaridade das tensões

- Para analisar um circuito é também essencial **assumir previamente** uma polaridade (+ e -) para as tensões aos terminais dos vários elementos;



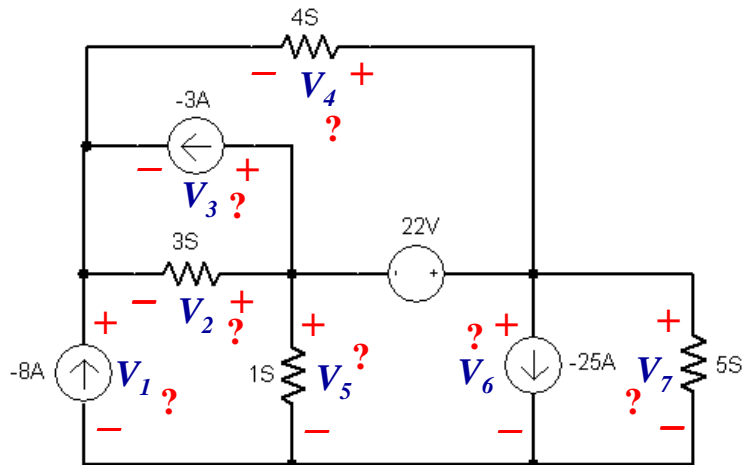- ... mas as polaridades em todos os elementos de um circuito nem sempre são evidente à priori




Polaridade de referência e polaridade real

- Quando não sabemos a polaridade das tensões, assumimos **polaridades de referência**;

- Temos então:

- **Polaridade de Referência:** é uma polaridade convencionada (**arbitrária**) para efeitos de análise do circuito;
- **Polaridade Real:** indica o sentido real da polaridade (em geral, é desconhecido à partida).

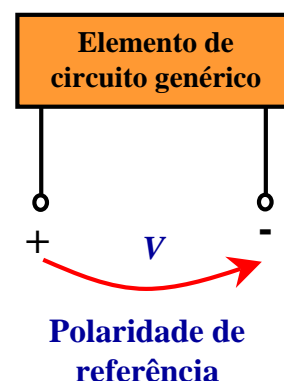- A polaridade de referência é indicada pela colocação dos sinais (+) e (-), ou através duma **seta** entre os terminais, que aponta no sentido do potencial mais baixo.





Polaridade de referência e polaridade real

- A análise é feita tendo por base as polaridades de referência arbitradas;
- As **polaridades reais** das tensões ficam determinada assim que sabemos os seus **valores**.



➤ A polaridade real é **igual** à de referência se a tensão é **positiva**;

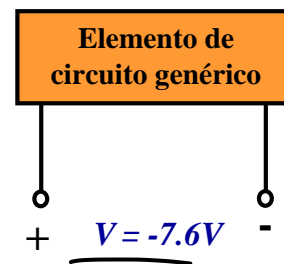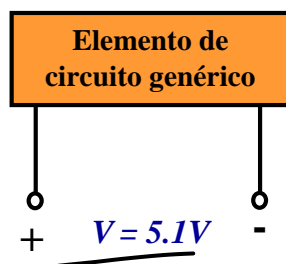➤ A polaridade real é **ao contrário** da de referência se a tensão é **negativa**;



Polaridades equivalentes

- Situações equivalentes:

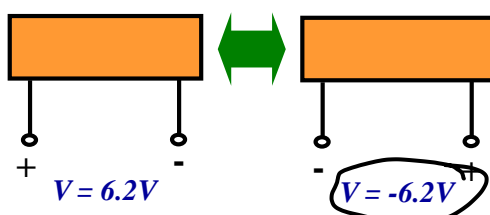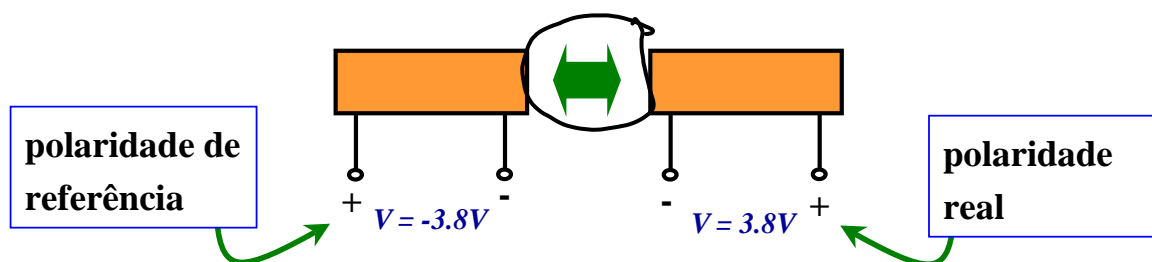

Nada nos impede de usar a polaridade de referência mesmo que esta seja ao contrário da polaridade real – temos é de usar o valor algébrico correcto da tensão!

Potência em circuitos eléctricos


Potência

- A potência (em *Watt*) define-se como o trabalho (energia), *W*, por unidade de tempo;

$$P = \frac{dw}{dt}$$

$$\underline{1 \text{ Watt}} = 1 \text{ Joule / seg}$$

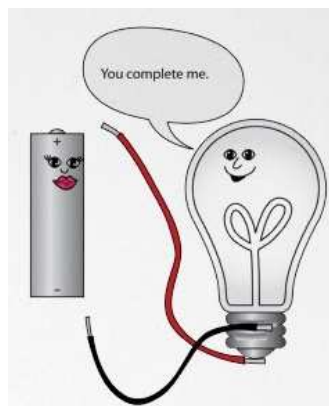- A potência é, então, a taxa à qual a energia é fornecida (por um elemento de circuito activo) ou dissipada (por um elemento passivo).



Uma lampada de
10W
absorve (dissipa, consome, ...)
10J
por cada segundo em que está
ligada

Potência

- Podemos exprimir a potência como:

$$P = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \times \frac{dq}{dt} = \underbrace{V}_{\text{tensão}} \cdot \underbrace{I}_{\text{corrente}}$$

$1 \text{ Watt} = 1 \text{ J/C} \times 1 \text{ C/s}$

- Ou seja, para um dado elemento de circuito, a potência é proporcional:
 - À **Energia** necessária para transferir **1 Coulomb** através do elemento, ou seja, à tensão (**V**);
 - Ao número de **Coulombs** transferidos durante **1 Segundo** através do elemento, ou seja, a corrente (**I**).

Potência

- Num circuito eléctrico há elementos que **fornecem** potência e outros que **absorvem** potência;
- A **Lei da Conservação da Energia** garante que o total da potência fornecida iguala a totalidade da potência absorvida:


$$\sum_i P_i^{\text{fornecida}} = \sum_j P_j^{\text{absorvida}}$$

Potência: absorvida ou fornecida?

- Na análise de um circuito, por vezes precisamos de saber se um dado elemento **fornece** ou **absorve** potência;
- Uma maneira de determinar isso, passa pela adopção da Convenção de Sinal de Elemento Passivo (CSEP):

C
S
E
P

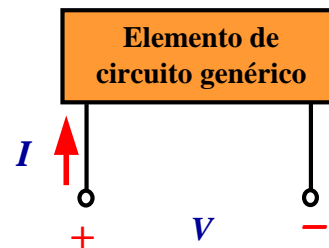A polaridade de referência da tensão e o sentido de referência da corrente são escolhidos de forma a que a corrente entre pelo terminal positivo.




Potência: absorvida ou fornecida?

- Adoptada a **CSEP**, assim que determinarmos os valores da tensão, **V**, e da corrente, **I**, é fácil saber se o elemento **fornece** ou **absorve** potência:



➤ se $P = V \times I > 0 \Rightarrow$ a potência é **absorvida**,
sendo dada por $P_{absorvida} = V \times I$;

➤ se $P = V \times I < 0 \Rightarrow$ a potência é **fornecida**,
sendo dada por $P_{fornecida} = |V \times I|$

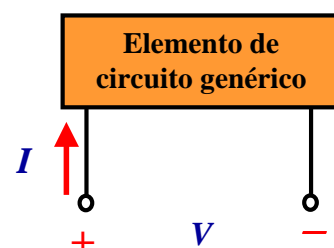


Potência: absorvida/fornecida, exemplos

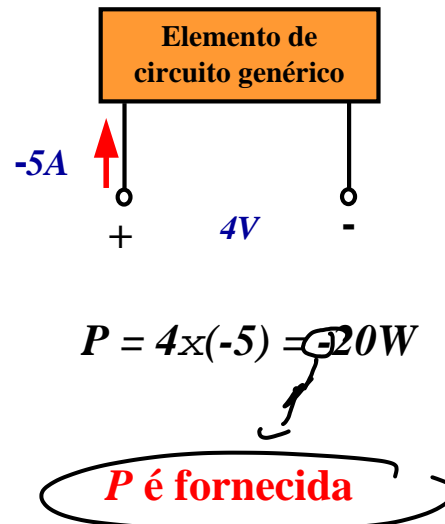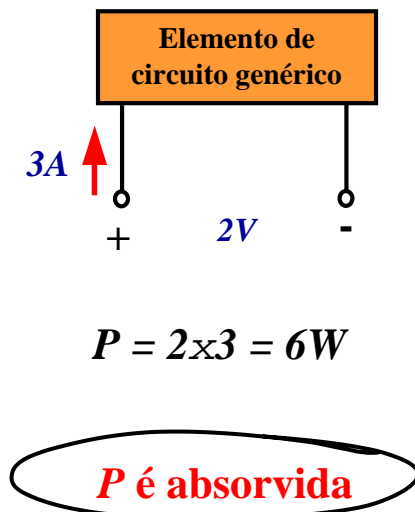- Polaridades e sentidos das correntes já são dados de acordo com a **CSEP**



Potência: absorvida/fornecida, exemplos

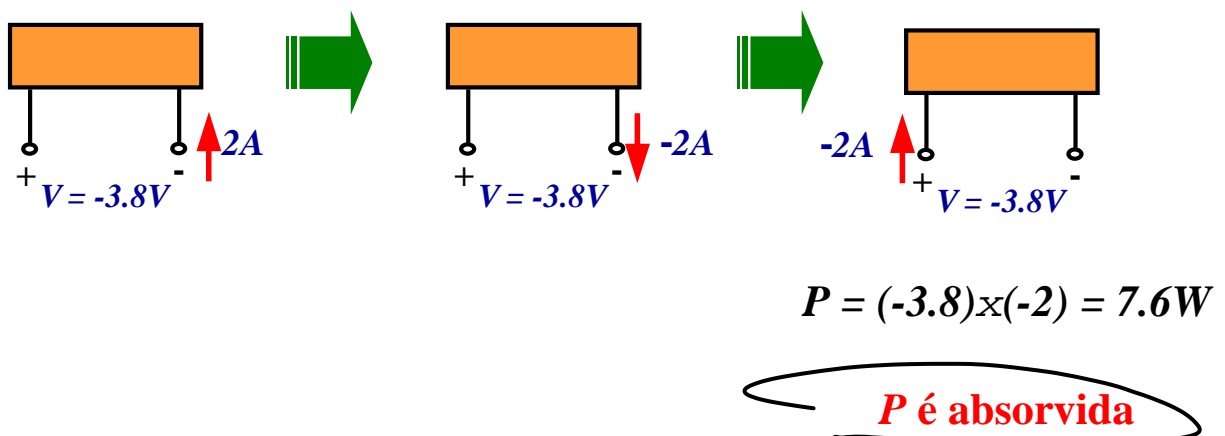
- A polaridade da tensão e o sentido da corrente podem ter de ser alterados de forma a satisfazer a **CSEP**:




Potência: absorvida/fornecida

- Para qualquer elemento de circuito:
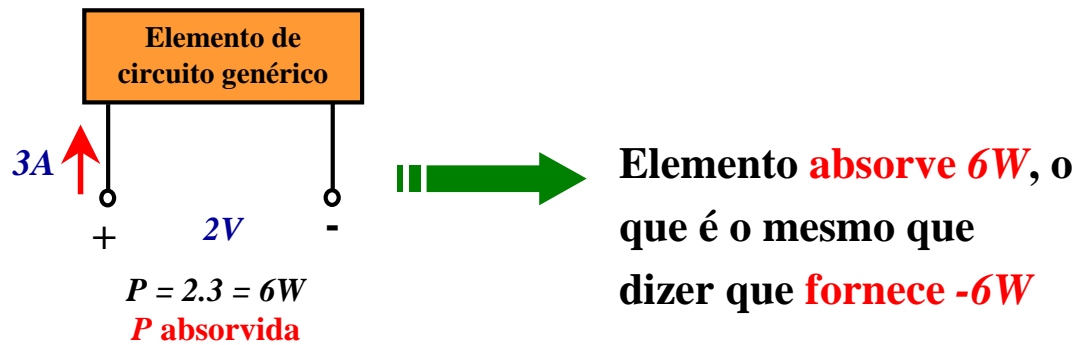
$$P_{\text{absorvida}} = -P_{\text{fornecida}}$$



Potência: absorvida/fornecida

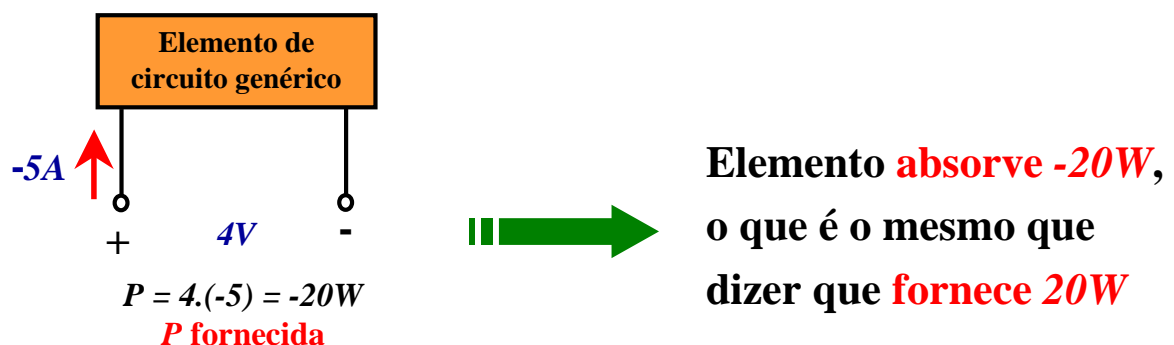


- Mas, na realidade, **absorve** ou **fornece**?

Resposta: a resposta é ditada pelo valor da potência, absorvida ou fornecida, que **for positivo**.

Potência: Exemplo de cálculo

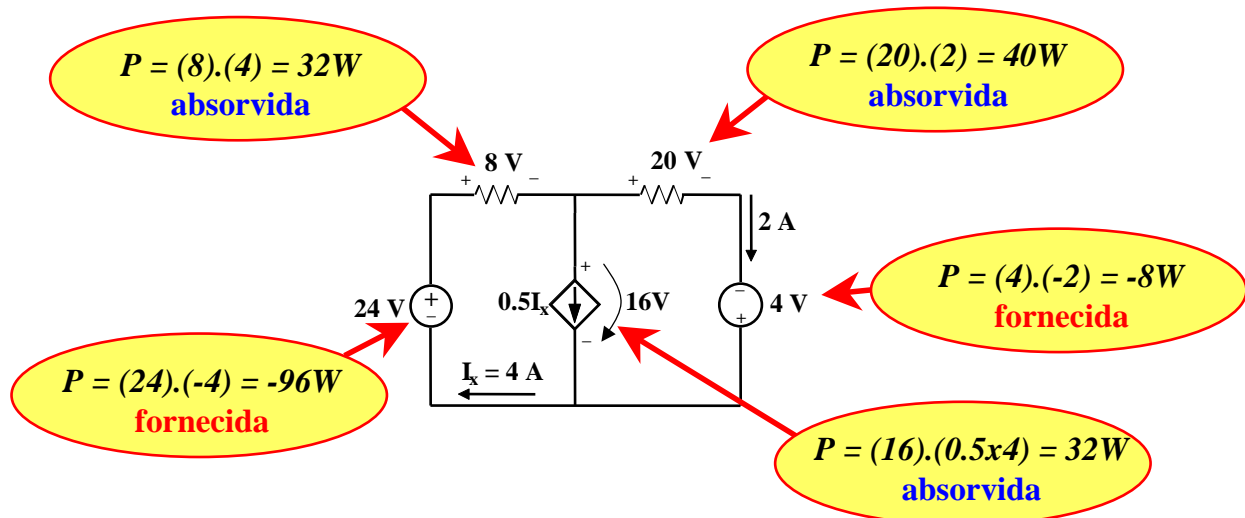Calcular a potência absorvida/fornecida por cada elemento de circuito.



$$\sum_j P_j^{absorvida} = 32 + 40 + 32 = 104W$$

$$\sum_i P_i^{fornecida} = 96 + 8 = 104W$$

corrente entra pelo \oplus $\rightarrow P \rightarrow \oplus$
 absorvida